전류와 전압 활동지

중2 과학 · 전기와자기 1차시 이름 _____ 날짜 _____


1 전지 실험: 실험 전에 '내 예상'을, 실험한 뒤 '결과'를 쓰시오.

궁금한 것	내 예상	결과
전지 2개일 때 전구 밝기		
전지 2개(직렬)의 전압		
전류가 더 세게 흐르는 쪽		

2 전지 수에 따른 결과를 쓰시오(멀티미터가 없으면 전압 칸은 비워 둔다).

	전구 밝기(밝다·어둡다)	전압(V)
전지 1개		
전지 2개(직렬)		

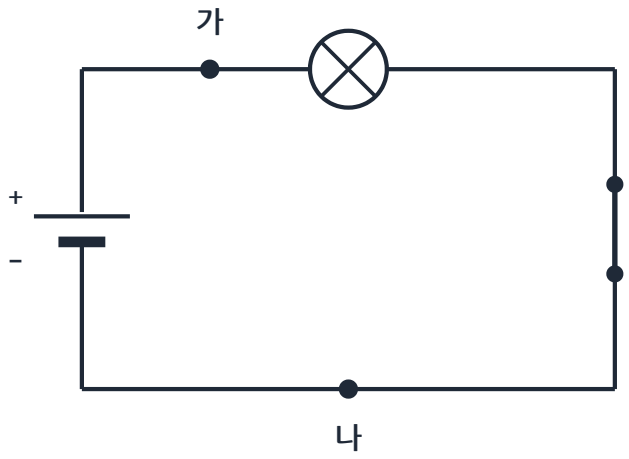3 회로도의 가와 나에 전류의 방향을 빨간색 화살표로, 가에 전자의 이동 방향을 파란색 화살표로 그리시오.




4 물 회로와 전기 회로에서 하는 일이 같은 것끼리 쓰시오.

물 회로	전기 회로
펌프	
물의 흐름	
물의 높이 차	
물레방아	
관	

5 전류계와 전압계를 연결하는 방법을 쓰시오(직렬·병렬, + 단자를 잇는 쪽).

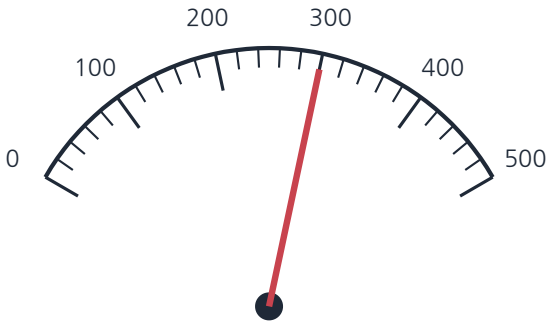6 바늘의 위치가 그림과 같다(숫자는 500 mA 단자의 눈금). 전류계의 − 단자가 ① 500 mA ② 5 A ③ 50 mA이면 각각 얼마인지 쓰시오.



다음 수업을 시작할 때

7 **① 전자의 이동 방향과 전류의 방향은? ② 물의 높이 차에 해당하는 것과 그 단위는? ③ 전류계와 전압계의 연결 방법은?**