전기 회로 활동지

초6 과학 · 식물과전기 2차시 이름 _____ 날짜 _____

1 **S03의 가~라처럼 이으면 불이 켜질까요? 실험 전에 '예상'을 ○, ×로 쓰고, 이어 본 뒤 '결과'를 쓰세요.**


연결	+극 전선	−극 전선	예상	결과
가	꼭지	꼭지쇠		
나	꼭지	닿지 않음		
다	꼭지쇠	꼭지		
라	꼭지	유리		

2 **전지(건전지 2개), 스위치, 전구 1개로 된 전기 회로를 기호로 그리세요.**


3 **전구 한 개일 때와 비교해 쓰세요. 실험 전에 '예상'을, 실험한 뒤 '결과'를 쓰세요.**

	예상	결과
직렬연결한 전구의 밝기		
병렬연결한 전구의 밝기		
직렬에서 전구 하나를 빼면		
병렬에서 전구 하나를 빼면		

4 가와 나 중 병렬연결은 어느 것인가요? 그렇게 생각한 까닭도 쓰세요.

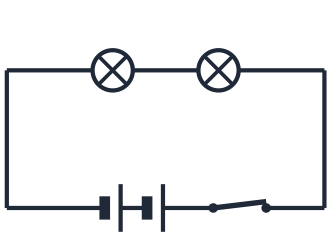

가

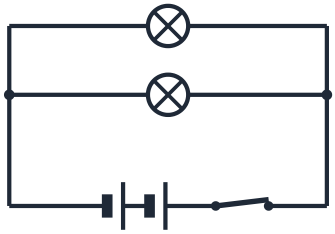

나

5 전기 회로 실험을 할 때 지킬 안전 약속을 두 가지 쓰세요.

다음 수업을 시작할 때

6 ① 꼬마전구에서 전선을 이어야 하는 두 곳은 어디인가요? ② 전구를 한 줄로 잇는 연결을 무엇이라고 하나요? ③ 직렬연결과 병렬연결 중 전구가 더 밝게 켜지는 것은 무엇인가요?